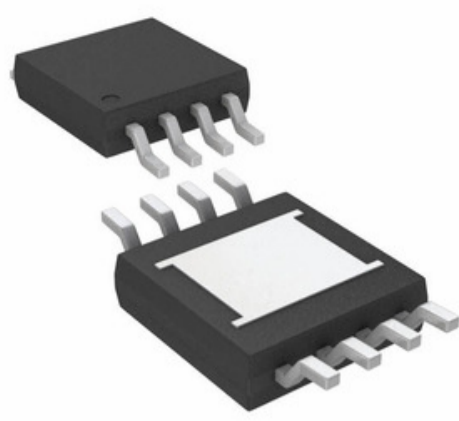




AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™



Η εικόνα μπορεί να είναι αναπαράσταση.
Δείτε τις προδιαγραφές για λεπτομέρειες προϊόντος.

LTC6360IMS8E#TRPBF

Αριθμός εξαρτήματος: **LTC6360IMS8E#TRPBF**

περιγραφή προϊόντος: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP

Κατάσταση RoHS: Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS

Φύλλα δεδομένων: [LTC6360IMS8E#TRPBF.pdf](#)

Κατασκευαστής / Μάρκα: ADI (Analog Devices, Inc.)

Πλοίο από: Hong Kong

Τρόπος αποστολής: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Υποβολή αιτήματος](#)

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αριθμός εξαρτήματος	LTC6360IMS8E#TRPBF	Κατασκευαστής	ADI (Analog Devices, Inc.)
Περιγραφή	IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP	Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
Φύλλο δεδομένων	LTC6360IMS8E#TRPBF.pdf		
Τύπος	ADC Driver	Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή	8-MSOP-EP
Σειρά	-	Συσκευασία	Tape & Reel (TR)
Συσκευασία / υπόθεση	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad	τοποθέτηση Τύπος	Surface Mount
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL)	1 (Unlimited)	Κατασκευαστής Standard Lead Time	12 Weeks
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Λεπτομερής περιγραφή	ADC Driver IC Data Acquisition 8-MSOP-EP
Αριθμός μέρους βάσης	LTC6360	εφαρμογές	Data Acquisition

Σχετικά προϊόντα

<p>LTC6360IDD#PBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN Κατεβάστε: LTC6360IDD#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LTC6360HMS8E#PBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP Κατεβάστε: LTC6360HMS8E#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LTC6362CDD Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC POWER MANAGEMENT</p> <p>RFQ</p>	<p>LTC6362CMS8#PBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP Κατεβάστε: LTC6362CMS8#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LTC6362CMS8#TRPBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP Κατεβάστε: LTC6362CMS8#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LTC6360HMS8E#TRPBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP Κατεβάστε: LTC6360HMS8E#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LTC6362CDD#PBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN Κατεβάστε: LTC6362CDD#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LTC6362HDD Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC POWER MANAGEMENT</p> <p>RFQ</p>
<p>LTC6360IDD#TRPBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN Κατεβάστε: LTC6360IDD#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LTC6360IMS8E#PBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP Κατεβάστε: LTC6360IMS8E#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LTC6360IDD Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC POWER MANAGEMENT</p> <p>RFQ</p>	<p>LTC6362CDD#TRPBF Κατασκευαστής: ADI (Analog Devices, Inc.) Περιγραφή: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN Κατεβάστε: LTC6362CDD#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>

Σχετικές ετικέτες

ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360IMS8E#TRPBF

Τιμή LTC6360IMS8E#TRPBF

Δελτίο δεδομένων LTC6360IMS8E#TRPBF PDF

Απόθεμα LTC6360IMS8E#TRPBF

ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360IMS8E#TRPBF

ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360IMS8E#TRPBF

Analog Devices Inc. LTC6360IMS8E#TRPBF

Διανομέας LTC6360IMS8E#TRPBF

Εικόνες LTC6360IMS8E#TRPBF

LTC6360IMS8E#TRPBF Λήψη φύλλου δεδομένων

Αγορά LTC6360IMS8E#TRPBF

Προμηθευτής ADI (Analog Devices, Inc.)

AD LTC6360IMS8E#TRPBF

Analog Devices, Inc. LTC6360IMS8E#TRPBF

Προμηθευτής LTC6360IMS8E#TRPBF

Εικόνα LTC6360IMS8E#TRPBF

Δελτίο δεδομένων LTC6360IMS8E#TRPBF

Αγορά ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360IMS8E#TRPBF

Διανομέας ADI (Analog Devices, Inc.)

ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360IMS8E#TRPBF